


# TECNICAS DE INTEGRACION

Ing. Iván Jaramillo J.

[ijaramilloj@unal.edu.co](mailto:ijaramilloj@unal.edu.co)


[www.gmun.unal.edu.co/~ijaramilloj](http://www.gmun.unal.edu.co/~ijaramilloj)

II-2013

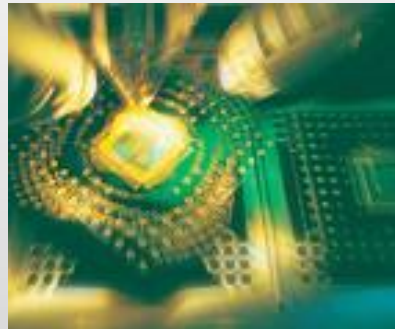


# TRANSISTOR MOS COMO INTERRUPTOR

nMOS

 

Transmisión de '1'    Transmisión de '0'

pMOS



 


Transmisión de '1'    Transmisión de '0'



   
# COMPUERTA DE TRANSMISIÓN

**C  $\rightarrow$  NO DEGRADA  
NIVELES LOGICOS**




**nMOS DEGRADA '1' LOGICO**

**pMOS DEGRADA '0' LOGICO**



 


# INVERTOR CMOS

 




**Figure 4.53** The CMOS inverter.

# OPERACIÓN INVERSOR

   


**Figure 4.54** Operation of the CMOS inverter when  $v_I$  is high: (a) circuit with  $v_I = V_{DD}$  (logic-1 level, or  $V_{OH}$ ); (b) graphical construction to determine the operating point; (c) equivalent circuit.

# OPERACIÓN INVERSOR

   


**Figure 4.55** Operation of the CMOS inverter when  $v_I$  is low: (a) circuit with  $v_I = 0$  V (logic-0 level, or  $V_{OL}$ ); (b) graphical construction to determine the operating point; (c) equivalent circuit.

# CARATTERISTICA V-I

 

**Figure 4.56** The voltage transfer characteristic of the CMOS inverter.

# RESPUESTA INVERSOR

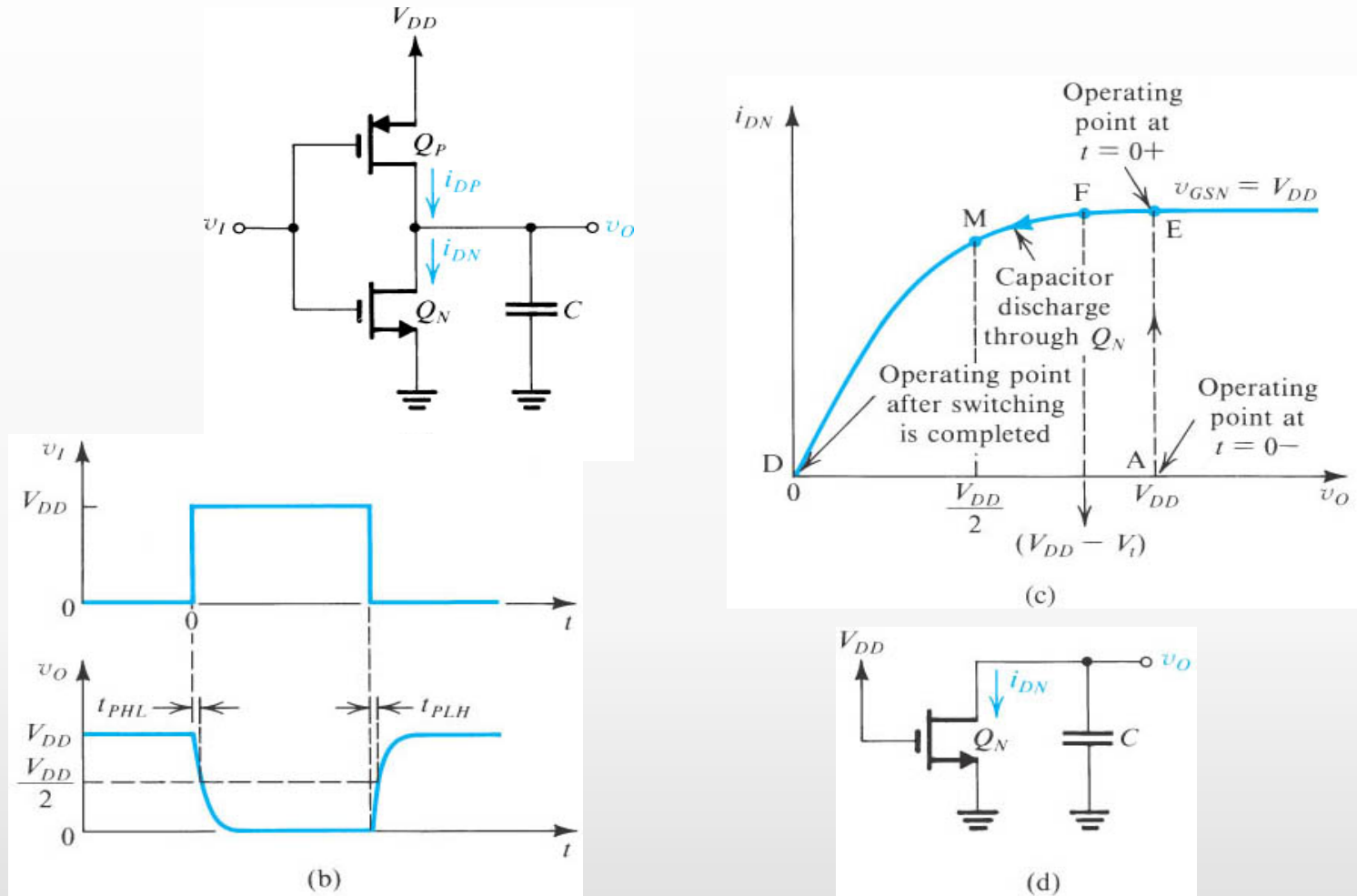


**Figure 4.57** Dynamic operation of a capacitively loaded CMOS inverter: **(a)** circuit; **(b)** input and output waveforms; **(c)** trajectory of the operating point as the input goes high and  $C$  discharges through  $Q_N$ ; **(d)** equivalent circuit during the capacitor discharge.



# INVERSOR CMOS

## MODELO PRIMER


### ORDEN ANÁLISIS DC

 


$$\begin{aligned} V_{OL} &= 0 \\ V_{OH} &= V_{DD} \\ V_M &= f(R_n, R_p) \end{aligned}$$



# INVERSOR CMOS: RESPUESTA TRANSITORIA

 

(a) Low-to-high

 


(b) High-to-low

$$t_{pHL} = f(R_{on} \cdot C_L) \\ = 0.69 R_{on} C_L$$




# INVERSOR CMOS

## CARACTERÍSTICA DE CARGA

 


# LÓGICA COMBINATORIA

## TRANSISTORES EN SERIE

 


a	b	Interruptor
0	0	off
0	1	off
1	0	off
1	1	on

 


a	b	Interruptor
0	0	on
0	1	off
1	0	off
1	1	off

## TRANSISTORES EN PARALELO

 


a	b	Interruptor
0	0	off
0	1	on
1	0	on
1	1	on



 


a	b	Interruptor
0	0	on
0	1	on
1	0	on
1	1	off

# COMPUERTAS BÁSICAS

 

**NAND 2 ENTRADAS**

   


**NOR 2 ENTRADAS**




 
# FUNCIÓN EJEMPLO

$$F = \overline{[A+B+C].D}$$

**IMPLEMENTACION  
CON TRANSISTORES  
nMOS Y pMOS**



# MODELO DE CONMUTACIÓN

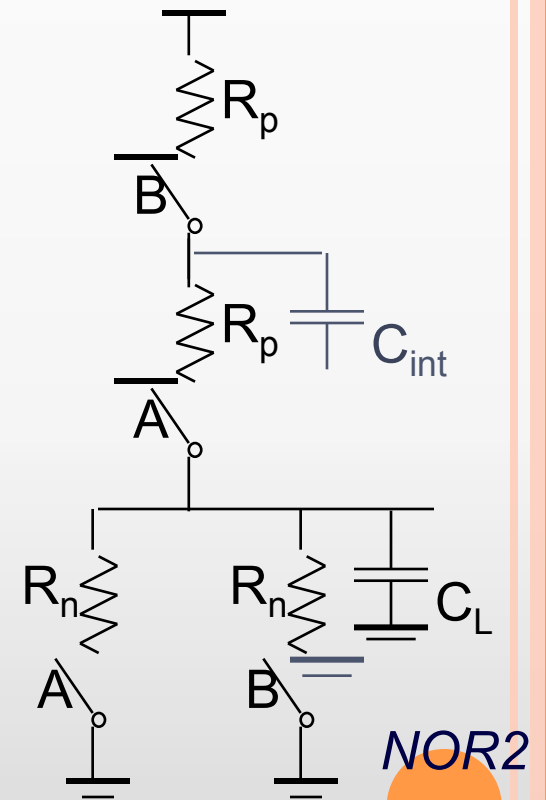   

# TEMA DE TRABAJO

- PARA LOS MOSFET DE LA TECNOLOGIA CNM25 REALIZAR:
- BIBLIOTECA SPICE PARA TRANSISTOR N Y P
- IMPLEMENTAR COMPUERTA EXOR CMOS
- EFECTUAR SIMULACION DE LA COMPUERTA.

